

Electric Circuits II – Assignment 05

#	Student ID	Student Name	Grade (10)
-			


Delivery Date	
---------------	--

<p>١. يتم تسليم التمرين محلولا في خلال أسبوع من تاريخ التمرين، و يتم حذف درجتين من التمرين عن كل أسبوع تأخير ٢. يتم التسليم لمعيد المقرر مباشرة ٣. تتم أجابه التمرين في نفس ورق الأسئلة</p>

Faculty of Engineering

Q3

The switch in Fig. moves from position A to position B at $t = 0$ (please note that the switch must connect to point B before it breaks the connection at A, a make-before-break switch). Determine $i(t)$ for $t > 0$.

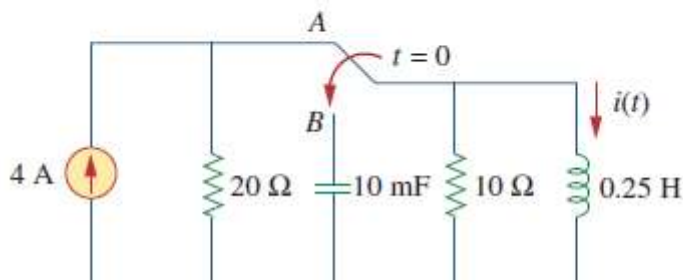

Sol 3

.....

.....

When the switch is in position A, the inductor acts like a short circuit so
 $i(0^-) = 4$..

When the switch is in position B, we have a source-free parallel RCL circuit ..

$$\alpha = \frac{1}{2RC} = \frac{1}{2 \times 10 \times 10 \times 10^{-3}} = 5$$
 ..
$$\omega_o = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{4} \times 10 \times 10^{-3}}} = 20$$
 ..

Since $\alpha < \omega_o$, we have an underdamped case. ..

$$s_{1,2} = -5 + \sqrt{25 - 400} = -5 + j19.365$$
 ..
$$i(t) = e^{-5t} (A_1 \cos 19.365t + A_2 \sin 19.365t)$$
 ..
$$i(0) = 4 = A_1$$
 ..
$$v = L \frac{di}{dt} \longrightarrow \frac{di(0)}{dt} = \frac{v(0)}{L} = 0$$
 ..
$$\frac{di}{dt} = e^{-5t} (-5A_1 \cos 19.365t - 5A_2 \sin 19.365t - 19.365A_1 \sin 19.365t + 19.365A_2 \cos 19.365t)$$
 ..

0 = [di(0)/dt] = -5A₁ + 19.365A₂ or A₂ = 20/19.365 = 1.0328 ..

.....

.....

.....

$$i(t) = e^{-5t} [4 \cos(19.365t) + 1.0328 \sin(19.365t)] \text{ A}$$
 ..

.....

.....

.....

